Problem 6.8 :

Given:

(a) RL circuit

(b) Magnitude plot   (c) Phase plot
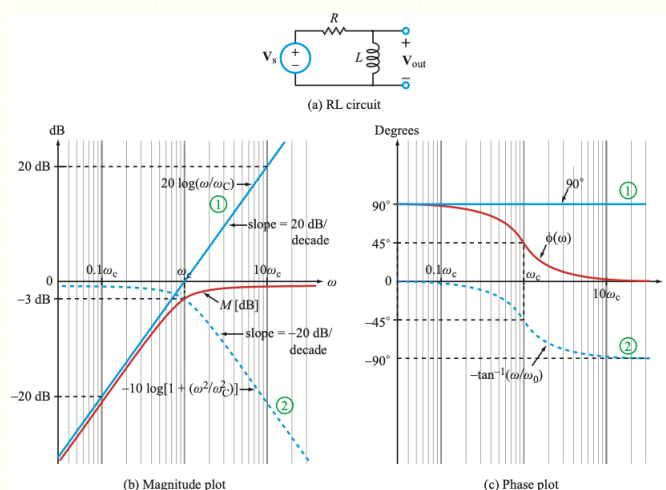
Find: The magnitude and phase plots for the following voltage transfer functions. (Start with the asymptotic plots learned in class).

a. $\mathbf{H}(\omega) = \frac{j100\omega}{10+j\omega}$

b. $\mathbf{H}(\omega) = \frac{0.4(50+j\omega)^2}{(j\omega)^2}$

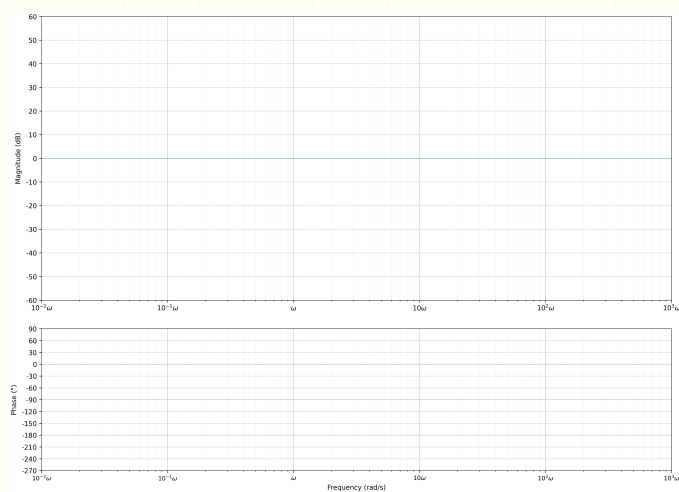c. $\mathbf{H}(\omega) = \frac{(40+j80\omega)}{(10+j50\omega)}$

d. $\mathbf{H}(\omega) = \frac{(20+j5\omega)(20+j\omega)}{j\omega}$

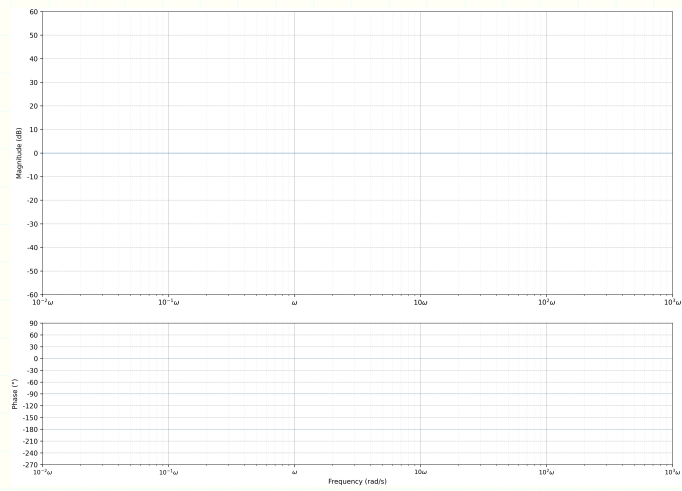e. $\mathbf{H}(\omega) = \frac{30(10+j\omega)}{(200+j2\omega)(1000+j2\omega)}$

f. $\mathbf{H}(\omega) = \frac{j100\omega}{(100+j5\omega)(100+j\omega)^2}$

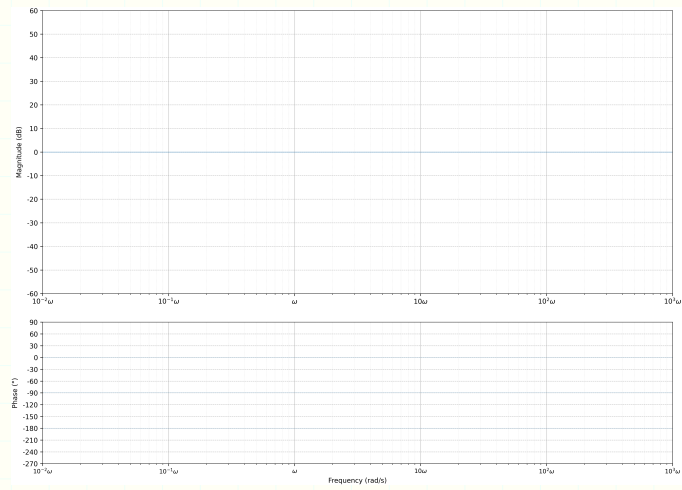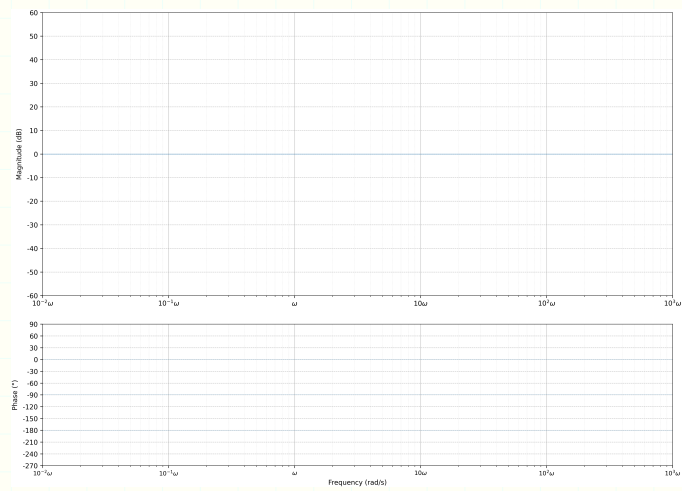g. $\mathbf{H}(\omega) = \frac{(200+j2\omega)}{(50+j5\omega)(1000+j\omega)}$
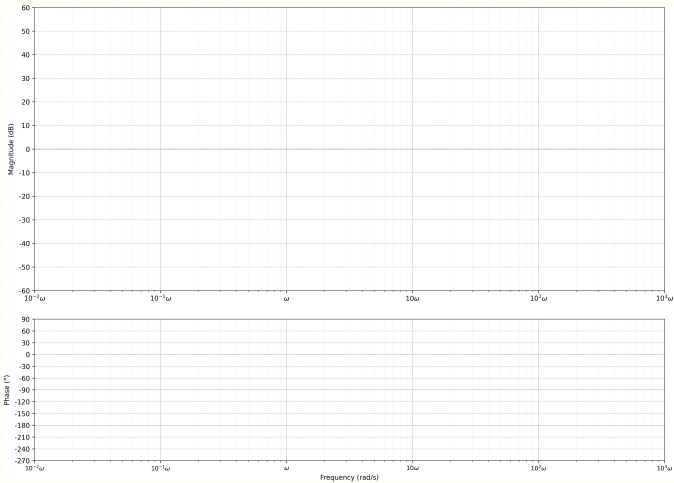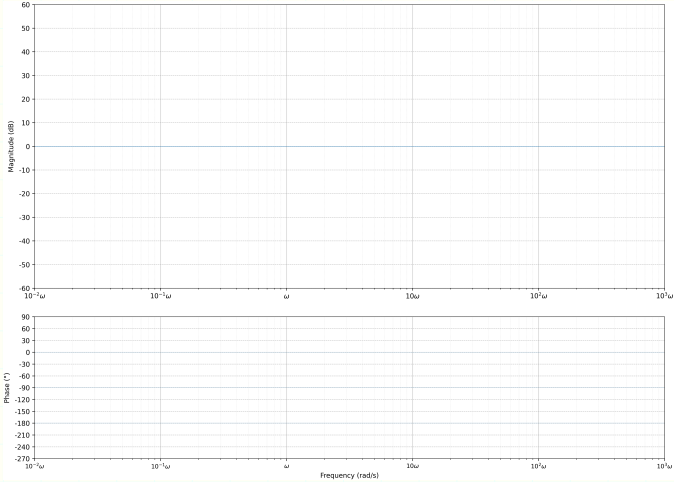
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Problem 6.18 :

Given:
Find:

Problem 6.19 :

Given:
Find:

Problem 6.19 :

Given:
Find: